

1) $R = 10.4 \Omega/\text{km}$ $L = 0.00367 \text{ mH}/\text{km}$
 $G = 0.8 \times 10^{-6} \text{ mho}/\text{km}$ $C = 0.00835 \times 10^{-6} \text{ F}/\text{km}$
 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 1 \text{ kHz}$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \sqrt{\frac{10.4 + j\omega 0.00367}{0.8 \times 10^{-6} + j\omega 0.00835 \times 10^{-6}}}$$

$$= \sqrt{\frac{10.4 + j2\pi 10^3 \times 0.00367}{0.8 \times 10^{-6} + j2\pi 10^3 \times 0.00835 \times 10^{-6}}}$$

$$= \sqrt{\frac{10.4 + j23}{0.8 + j52.5}} \times 10^3$$

$$\begin{aligned} 10.4 + j23 &= 25.24 \angle 65.66^\circ \\ 0.8 + j52.5 &= 52.5 \angle 89.126^\circ \end{aligned}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{25.24 \angle 65.66^\circ}{52.5 \angle 89.126^\circ}} \times 10^3$$

$$Z_0 = 692.8 \angle -11.733^\circ = 678.32 - j140.8$$

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \times 10^3$$

$$= \sqrt{(25.24 \angle 65.66^\circ)(52.5 \angle 89.126^\circ)}$$

$$= \sqrt{1325.1 \times 10^6 \angle 154.786^\circ}$$

$$\gamma = 0.036 \angle 77.393^\circ = 0.0078 + j0.035$$

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$\alpha = 0.0078 \quad \beta = 0.035$$

$$\lambda = 2\pi/\beta = 2\pi/0.035 = 179.51 \text{ km}$$

$$\begin{aligned} a + jb &= r \angle \theta \\ \theta &= \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \\ r^2 &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Line terminated in $Z_0 \rightarrow$ i/p impedance is also Z_0 .

$$I_s = E_s / Z_s = \frac{1}{0.92.8 \angle -11.733} = 0.00144 \angle 11.733 \text{ amp}$$

$$\frac{I_R}{I_s} = e^{-\gamma l} = e^{-(\alpha + j\beta)l} \quad e^{j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$$

$$I_R / I_s = e^{-\alpha l} e^{-j\beta l}$$

$$= e^{0.78} e^{j3.5}$$

$$= 0.4584 \angle -200.535^\circ$$

$$I_R = 0.00144 / 11.733$$

$$\times 0.4584 \angle -200.535$$

$$I_R = 0.00066 \angle -188.80 \text{ A}$$

$$E_R = I_R Z_0 = 0.00066 / -188.802 \times 692.8 \angle -11.733$$

$$E_R = 0.4572 \angle -200.535^\circ \text{ V}$$

$$f = 5 \text{ kHz}$$

$$Z_{OC} = 141.9 \angle -84.1^\circ \Omega$$

$$Z_{SC} = 62.0 \angle 37.7^\circ \Omega$$

$$l = 2 \text{ km.}$$

$$Z_0 = ? \quad \gamma = ? \quad V = \quad \lambda =$$

$$Z_0 = \sqrt{Z_{OC} Z_{SC}}$$

$$= \sqrt{141.9 \angle -84.1^\circ \times 62.0 \angle 37.7^\circ}$$

$$= \sqrt{8797.8 \angle -46.4^\circ}$$

$$Z_0 = 96.796 \angle -23.2^\circ$$

$$\tanh \gamma l = \sqrt{\frac{Z_{SC}}{Z_{OC}}} = \sqrt{\frac{62.0 \angle 37.7^\circ}{141.9 \angle -84.1^\circ}}$$

$$= \sqrt{0.4369 \angle 121.8^\circ}$$

$$\gamma = \tanh^{-1}(0.66 \angle 60.9^\circ)$$

$$= 0.321 + j0.577$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \quad V = \frac{\omega}{\beta}$$

$$e^{2\gamma l} - 1 = 0.321 e^{2\gamma l} + j0.577 e^{2\gamma l} + 0.321 + j0.577$$

$$e^{2\gamma l} (0.679 - j0.577) = 1.321 + j0.577$$

$$e^{2\gamma l} = \frac{1.321 + j0.577}{0.679 - j0.577}$$

$$= 1.4415 \angle 23.595^\circ / 0.79397 \angle -40.35^\circ$$

$$= 1.8155 \angle 63.945^\circ$$

$$2^{\gamma} x l = \ln (1.8155 \angle 63.945^\circ)$$

$$\ln (r e^{j\theta}) = \ln r + j\theta \quad 63.945^\circ = 1.116 \text{ rad}$$

$$\gamma = 0.5963 + 1.116j / 4$$

$$\gamma = 0.1490 + 0.279j$$

$$\gamma = \omega / \beta = \frac{2\pi \times 5 \times 10^3}{0.279} = 1.126 \times 10^5 \text{ miles}^2$$

$$(iv) \lambda = 2\pi / \beta = 2\pi / 0.279 = 22.52 \text{ miles}$$

5) $R = 2.25 \Omega$ $L = 1.0 \mu\text{H/m}$
 $C = 1 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ $G = 0$ $f = 0.5 \times 10^9 \text{ Hz}$
 $\alpha = ?$

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \sqrt{2.25 + j\omega 1 \times 10^{-6}}(0 + j\omega 1 \times 10^{-12})$$

$$\omega = \pi \times 10^9$$

$$= \sqrt{2.25 + j(\pi \times 10^3)}(j \pi \times 10^{-3})$$

$$= \sqrt{-\pi^2 + j 2.25\pi \times 10^{-3}}$$

$$\gamma = \sqrt{9.869 \begin{array}{l} \cancel{0.0410^\circ} \\ \hline 179.959 \end{array} \begin{array}{l} \cancel{0.0410^\circ} \\ \hline 89.979 \end{array}} = 3.1414 \begin{array}{l} \hline 89.979 \end{array}$$

$$\cancel{\gamma = 3.141 + 0.001j}$$

$$\cancel{= \alpha + j\beta}$$

$$\therefore \cancel{\alpha = 3.141}$$

$$= 1.151 \times 10^{-3} + j 3.1413 = \alpha + j\beta$$

$$\alpha = 1.151 \times 10^{-3} \text{ nepes/m}$$

$$2) \text{ Reflection constant} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{(30 - j23) - 50}{(30 + j23) + 50}$$

$$= \frac{30.479 \angle 49^\circ}{83.24 \angle -16.04^\circ}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{6.28}{0.45} = \boxed{14 \text{ rad/m}} = 0.366 \angle 65.04^\circ$$

$$= \boxed{0.154 + j0.331}$$

$$C = 50 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$L = 200 \times 10^{-9} \text{ H/m}$$

$$f = 500 \text{ MHz}$$

$$= 500 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$\text{for lossless } \begin{matrix} R=0 \\ G=0 \end{matrix}$$

Find v , Z_0 , β

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{200 \times 10^{-9}}{50 \times 10^{-12}}} = \sqrt{4 \times 10^3} = \boxed{63.2 \Omega}$$

$$\beta = \omega \sqrt{LC} = 2\pi \times 5 \times 10^8 \sqrt{200 \times 50 \times 10^{-21}}$$

$$= \pi \times 10^9 \sqrt{10^4 \times 10^{-21}} = \pi \times 10^9 \sqrt{10^{-17}}$$

$$= \cancel{3.14} \times \cancel{\pi} \times 3141.6 \times 10^6 \times 10^{-9} \times \sqrt{10}$$

$$\boxed{\beta = 9.9346 \text{ rad/m}}$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi \times 500 \times 10^6}{9.9346} = \frac{10^9}{9.9346} = \boxed{316.4 \times 10^6}$$